

# معماری کامپیووتر

## عملیات نقل و انتقال ثبات‌ها

فصل چهارم کتاب موریس مانو

محمدعلی شفیعیان

<http://shafieian-education.ir>

زمستان ۹۷

# عملیات نقل و انتقال ثبات‌ها

- ❖ زبان نقل و انتقال ثبات‌ها (Register Transfer Logic  $\equiv$  RTL)
- ❖ نقل و انتقال ثبات‌ها
- ❖ گذرگاه تبادلات با حافظه
- ❖ ریز عملیات ریاضی (حسابی)
- ❖ ریز عملیات منطقی
- ❖ ریز عملیات شیفت

# سیستم دیجیتالی ساده

مدارات **ترتیبی** و **ترکیبی** می تواند برای ساختن سیستم های دیجیتالی ساده استفاده شود


- سیستمهای دیجیتالی ساده معمولاً با یکی از موارد زیر شناخته می شوند:
  - ✓ ثبات**هایی** که در سیستم موجود است.
  - ✓ **عملیاتی** که سیستم انجام می دهد.
- برای شناسایی یک سیستم باید بدانیم:
  - ✓ چه **عملیاتی** روی **دادهها** انجام می شود.
  - ✓ چه **اطلاعاتی** بین **ثباتها** منتقل می شود.

# ریز عمل ها

- عملیاتی که روی داده های ذخیره شده در ثبات ها انجام می شود **ریز عمل نامیده** می شود.
- نتیجه عمل یا در **ثبت قبلي** ذخیره می شود یا در یک **ثبت دیگر**.
- عملیات داخلی ثبات ها نمونه هایی از ریز عمل ها هستند.
  - ✓ شیفت (Shift)
  - ✓ بار کردن (Load)
  - ✓ پاک کردن (Clear)
  - ✓ اضافه کردن (Increment)
  - ... ✓
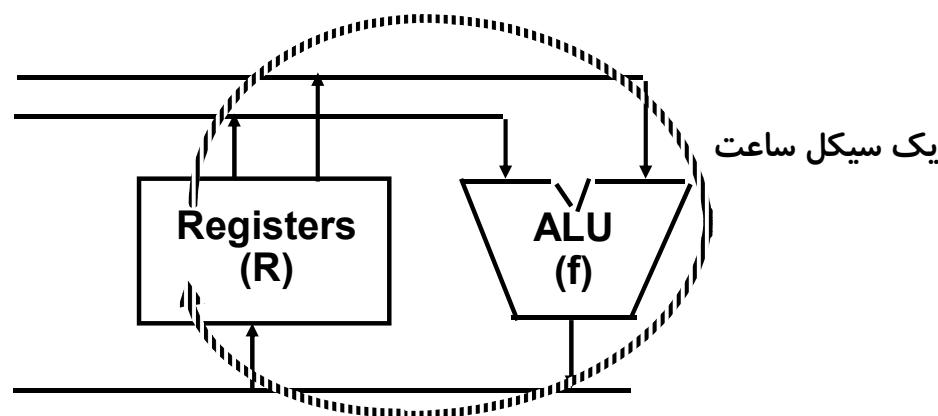
# ریز عمل ها

یک عملیات پایه که روی داده های ذخیره شده در یک یا چند ثبات در طی یک **پالس ساعت** انجام می شود **ریز عمل** نام دارد.



$$R3 \leftarrow f(R1, R2)$$

$f$  می تواند ، xor ، and ، complement ، sutract ، add ، increment ، clear ، load ، shift ... باشد.

# سازمان کامپیوتر

تعریف سازمان (Organization) داخلی کامپیوتر

سازمان سخت افزاری داخل کامپیوتر با سه خصوصیت زیر تعریف می شود:

- ✓ مجموعه ثبات ها و وظیفه هر یک.
- ✓ مجموعه ریز عمل ها (رشته ریز عمل هایی که روی ثبات ها انجام می شود).
- ✓ سیگنال های کنترلی که ترتیب ریز عمل ها را مشخص می کند.

# سطح انتقال ثبات

- بررسی کامپیوتر از این دیدگاه سطح انتقال ثبات (register transfer level) نامیده می شود.
- در این سطح تمرکز بر موارد زیر است:
  - ✓ ثبات‌های سیستم
  - ✓ تبدیل داده‌ها درون ثبات‌ها
  - ✓ انتقال داده‌ها بین ثبات‌ها


# زبان انتقال ثبات

- به جای مشخص کردن یک سیستم با کلمات، آن را با یک نوشتمن خاص که زبان انتقال ثبات (RTL) نامیده می شود نشان می دهند.
- زبان انتقال ثبات می تواند برای نشان دادن هر ترتیب از ریز عمل ها مورد استفاده قرار گیرد.
- زبان انتقال ثبات:
  - ✓ یک زبان سمبلیک است.
  - ✓ یک ابزار آسان برای شرح سازمان داخلی کامپیوترهای دیجیتال است.
  - ✓ فرآیند طراحی سیستم های دیجیتال را تسهیل می کند.

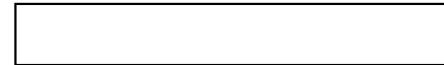
# نامگذاری ثبات‌ها

- ثبات‌ها معمولاً با حروف بزرگ نامگذاری می‌شوند. گاهی اوقات پس از اسم آنها اعداد قرار می‌گیرد. (A, R13, IR)
- اغلب نام‌ها نشان‌دهنده کاری است که ثبات انجام می‌شود مثلًا:

- MAR - memory address register
- PC - program counter
- IR- instruction register





- با نشان دادن بیتهای ثبات

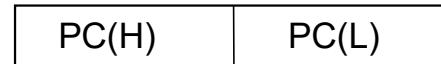

# بلوک دیاگرام

ثبات‌ها و محتوای آنها به طور نمادین می‌تواند به صورت‌های زیر نمایش داده شود

روش‌های معمول رسم بلوک دیاگرام ثبات‌ها

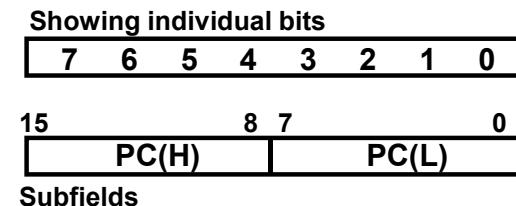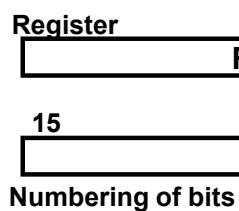

# انتقال ثبات

- کپی شدن اطلاعات یک ثبات به ثبات دیگر انتقال ثبات نام دارد.
- یک انتقال ثبات به شکل زیر نشان داده می شود:

$R2 \leftarrow R1$

- در این حالت محتوای ثبات  $R1$  به  $R2$  منتقل می شود.
- انتقال در یک پالس انجام می شود.
- محتوای  $R1$  تغییر نمی کند.

# انتقال ثبات

- یک انتقال ثبات مثل زیر:

$R3 \leftarrow R5$

موارد زیر را در سیستم ایجاد می کند:

- خطوط انتقال از  $R5$  به  $R3$
- **بار شدن** موازی در  $R3$
- خطوط کنترل لازم برای انجام عملیات

# توابع کنترلی

- اغلب اوقات عملیات ها فقط زمانی که یک شرط خاص برقرار باشد باید اجرا شوند.
- این مساله شبیه if در زبان های برنامه نویسی است.
- در سیستم های دیجیتال شرط با یک سیگنال کنترلی (control signal) یا تابع کنترلی (control function) انجام می شود
- تابع کنترلی به شکل زیر نشان داده می شود:


P:  $R2 \leftarrow R1$

بدین معنی که اگر P برابر 1 بود انتقال از R1 به R2 انجام شود. یا:

if ( $P = 1$ ) then ( $R2 \leftarrow R1$ )

# پیاده سازی سخت افزاری انتقالات کنترلی

P: R2  $\leftarrow$  R1

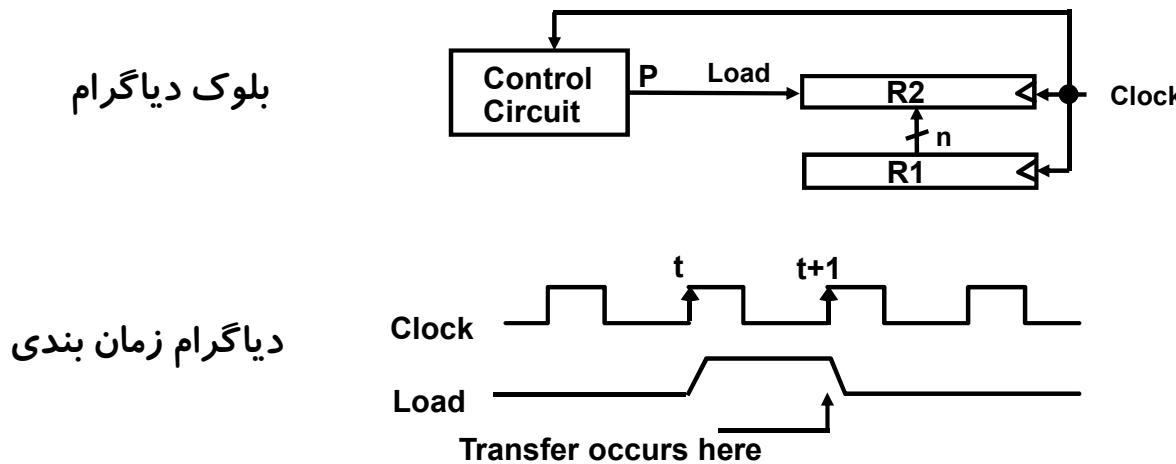

فرض می شود است که ثبات ها حساس به لبه مثبت هستند

## عملیات همزمان

- اگر بخواهیم تعداد دو یا بیشتر عملیات همزمان شود آنها را با کاما (،) از هم جدا می کنیم.

P:  $R3 \leftarrow R5, MAR \leftarrow IR$

- در اینجا اگر  $P=1$  باشد، به طور همزمان  $R5$  به  $R3$  و  $IR$  به  $MAR$  منتقل می شود.

# علام اولیه


مثال	شرح	سمبل
MAR, R2	نشان‌دهنده یک ثبات	حروف بزرگ
R2(0-7), R2(L)	نشان‌دهنده قسمتی از یک ثبات	(پرانتز)
R2 ← R1	نشان‌دهنده انتقال اطلاعات	پیکان ←
P:	نشان‌دهنده پایان تابع کنترلی	دو نقطه
A ← B, B ← A	جداکننده دو ریز عمل	، کاما ،

## ارتباط بین ثبات‌ها

- در یک سیستم دیجیتال با ثبات‌های فراوان، اتصال مستقیم هر ثبات با ثبات‌های دیگر امکان‌پذیر نیست.
- برای اتصال  $n$  ثبات به یکدیگر به  $(n-1)n$  خط ارتباطی نیاز است.
- اگر هر ثبات نیز  $m$  بیت باشد در کل به  $m(n-1)n$  خط ارتباطی نیاز است.  
✓ برای سیستم‌های با تعداد ثبات زیاد عملی نیست.
- به جای این کار از یک مجموعه مدار مرکز به نام گذرگاه (bus) برای انتقال اطلاعات استفاده می‌شود.
- همچنین مدارهای کنترلی برای اینکه تعیین کدام ثبات، ثبات منبع و کدام ثبات مقصد است.

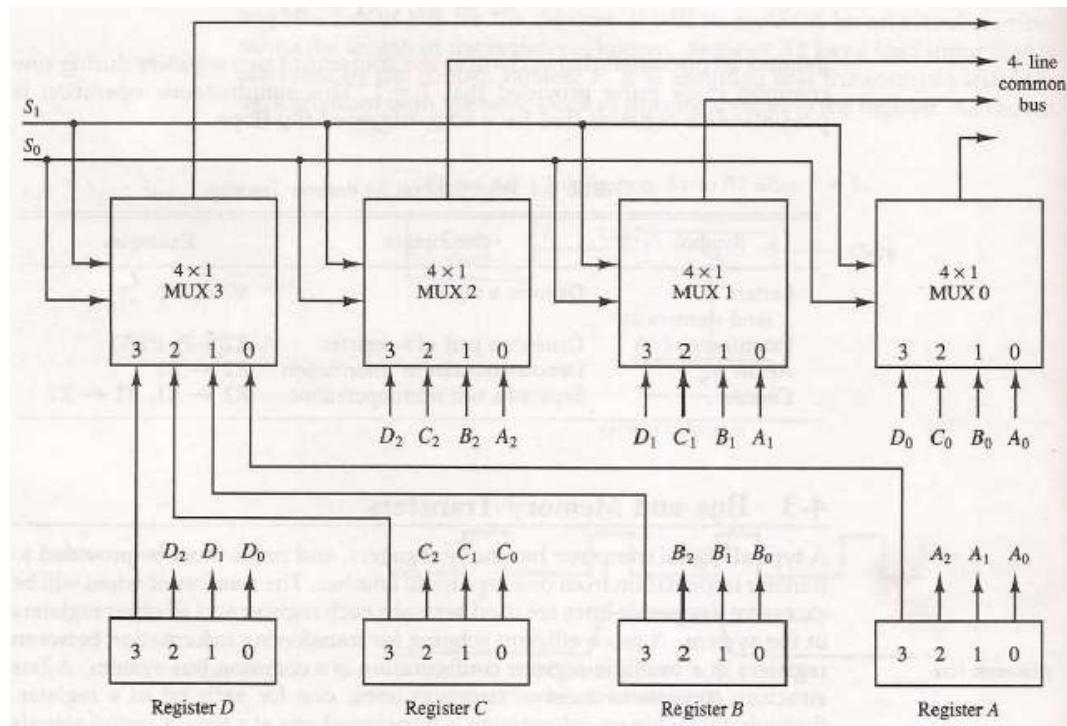
# گذرگاه

- ✓ گذرگاه یک مسیر (متشكل از گروهی از سیم‌ها) که اطلاعات روی آن منتقل می‌شود.
- ✓ انتقال می‌تواند از منابع مختلف به مقصدی متفاوت باشد.
- ✓ ساختار گذرگاه از مجموعه‌ای از خطوط مشترک تشکیل می‌شود که تعداد آنها یک خط به ازای هر یک از بیت‌های ثبات‌ها است.



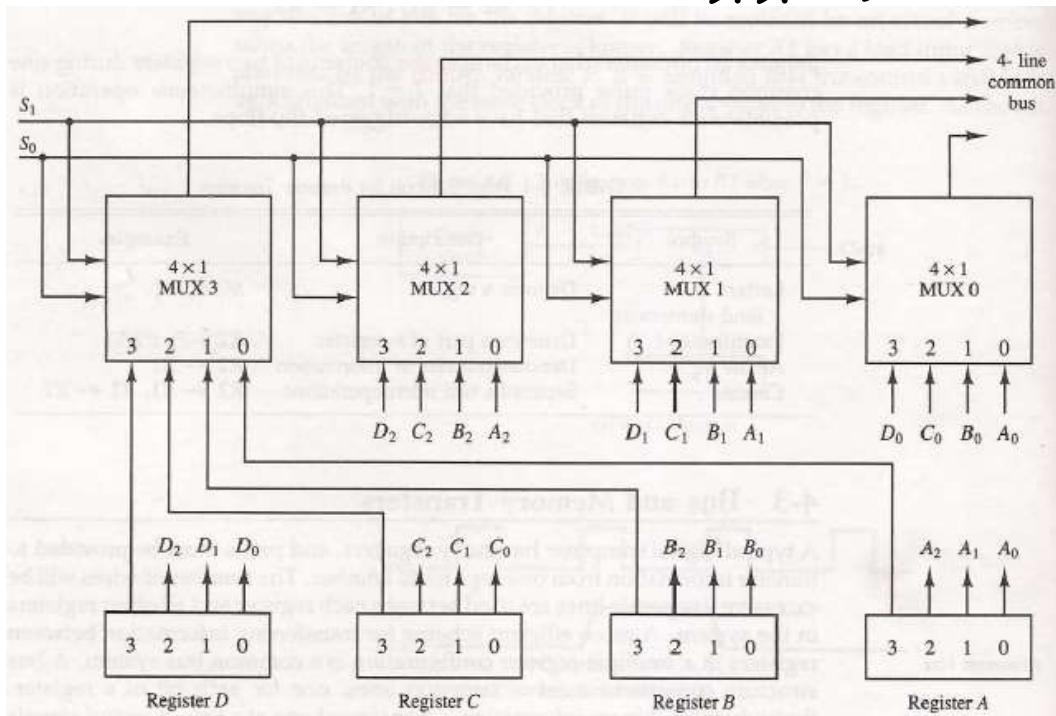
# گذرگاه

- ✓ تعداد خطوط گذرگاه = تعداد بیت های ثبات ها = تعداد مالتی پلکسرهای  $n \times 1$
- ✓ اگر  $n =$  تعداد ثبات ها باشد، آنگاه  $n \times 1$  MUX (مالتی پلکسر  $n$  ورودی خواهد داشت)
- ✓ یک سیستم گذرگاه،  $k$  بیتی را برای تشکیل یک گذرگاه مشترک  $n$  خطی راهدهی می نماید.
- ✓ تعداد مولتی پلکسرهای مورد نیاز برای ساخت گذرگاه برابر  $n$  است.
- ✓ اندازه هر مولتی پلکسر  $k \times 1$  است.



# انتقال از گذرگاه به یک ثبات

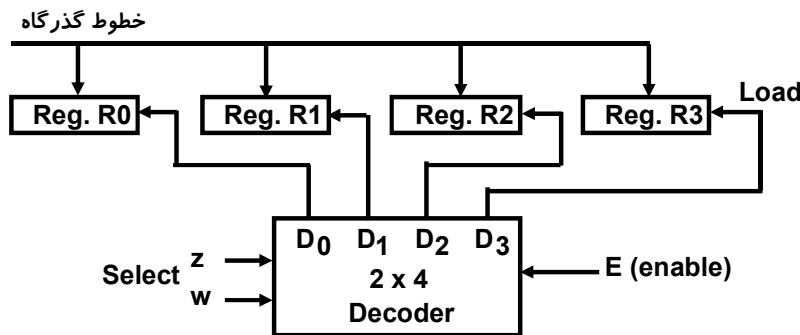

S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	ثباتی که انتخاب می شود
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

انتقال اطلاعات از گذرگاه به داخل یکی از چند ثبات مقصد با اتصال خطوط گذرگاه به ورودی های تمام ثبات های مقصد و فعال کردن کنترل بار کردن ثبات مقصد خاصی که انتخاب شده تحقق می یابد.


# گذرگاه با بافر سه حالته

بافر سه حالته

Normal input A  
Control input C



گذرگاه با بافر سه حالته

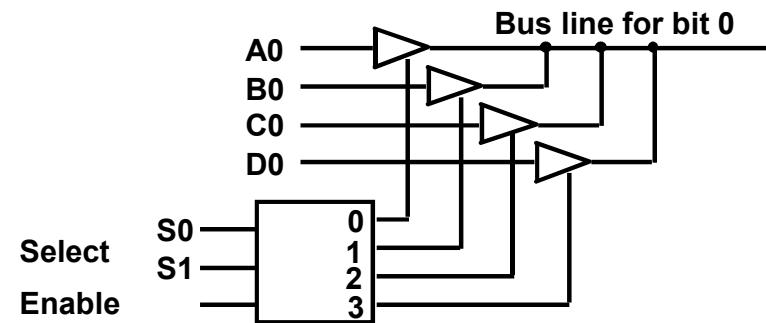

تعداد بافرهای سه حالته در هر قسمت از مدار = تعداد ثبات ها  
تعداد مدارها = تعداد بیت های ثبات

# نشان دادن انتقال گذرگاه در RTL

$$R2 \leftarrow R1 : \begin{cases} 1) BUS \leftarrow R1 \\ 2) R2 \leftarrow BUS \end{cases}$$

- انتقال ثبات از طریق گذرگاه می تواند به یکی از دو شکل زیر نشان داده شود.

$R2 \leftarrow R1$

یا

$BUS \leftarrow R1, R2 \leftarrow BUS$

- در اولی گذرگاه به ضمنی وجود دارد در حالی که در دومی به طور صریح بیان شده است.


# حافظه (RAM)

- حافظه (RAM) مداری است ترکیبی که شامل تعدادی ثبات است.
- هر ثبات یک کلمه (word) را تشکیل می‌دهد.
- هر ثبات با یک آدرس مشخص می‌شود.
- برای  $2^r$  کلمه حافظه خطوط آدرس دهی باید  $r$  تا باشد (از 0 تا  $r-1$ ).
- هر ثبات (کلمه) می‌تواند  $n$  بیت را ذخیره کند.
- یک RAM با  $2^k = r$  کلمه را در نظر بگیرید. این RAM به موارد زیر نیاز دارد:


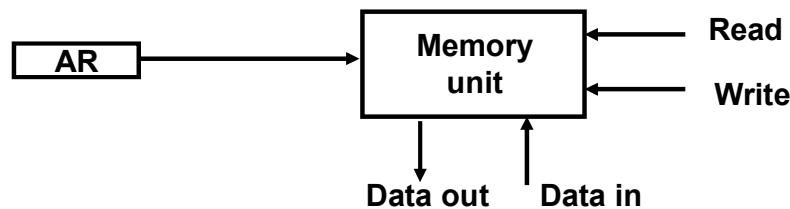
# انتقال حافظه

- در سطح انتقال ثبات یک حافظه به صورت یک نماد M نشان داده می شود.
- چون یک حافظه شامل چندین آدرس مختلف است، باید جای مورد نظر در حافظه مشخص شود.
- در سیستم های کامپیوترا برای دستیابی به حافظه، آدرس دلخواه در یک ثبات مشخص قرار داده می شود.
- این ثبات (AR) Memory Address Register نامیده می شود.
- وقتی حافظه دستیابی می شود، محتوای AR به عنوان آدرس روی خطوط آدرس حافظه مورد استفاده قرار می گیرد.



# خواندن از حافظه

- برای خواندن یک کلمه از حافظه، زبان انتقال ثبات به شکلی شبیه زیر نوشته می شود:

$R1 \leftarrow M[AR]$

- برای انجام مثال فوق اعمال زیر انجام می پذیرد:
  - ✓ محتوای AR روی خطوط آدرس فرستاده می شود.
  - ✓ سیگنال ( = 1 ) Read به واحد حافظه فرستاده می شود.
  - ✓ محتوای آدرس مشخص شده روی خطوط داده قرار می گیرد.
  - ✓ این مقدار از گذرگاه به ثبات R1 منتقل می شود.

# نوشتن در حافظه

- برای نوشتن در یک کلمه حافظه، زبان انتقال ثبات به شکلی شبیه زیر نوشته می شود:

$M[AR] \leftarrow R1$

- برای انجام مثال فوق اعمال زیر انجام می پذیرد:
  - محتوای AR روی خطوط آدرس فرستاده می شود.
  - سیگنال write (= 1) به واحد حافظه فرستاده می شود.
  - مقدار ثبات R1 به گذرگاه منتقل می شود.
  - مقدار به محل مشخص شده در حافظه منتقل می شود.

# مرواری بر ریز عمل های انتقال ثبات

A ← B  
AR ← DR(AD)  
A ← constant  
BUS ← R1, R2 ← BUS  
AR  
DR  
M[R]  
M  
DR ← M  
M ← DR

انتقال از ثبات A به ثبات B  
انتقال قسمت AD از ثبات DR به ثبات AR  
انتقال مقدار ثابت باینری به A  
انتقال همزمان از R1 به گذرگاه و از گذرگاه به R2  
ثبات آدرس  
ثبات داده  
کلمه حافظه مشخص شده با ثبات R  
گاهی اوقات به جای M[AR] به کار می رود.  
انتقال از کلمه مشخص شده با AR به ثبات DR  
انتقال از ثبات DR به کلمه مشخص شده با AR

# انواع ریز عمل ها

• ریز عمل ها در سیستم کامپیوتری به چهار دسته مختلف تقسیم می شوند:

- ✓ ریز عمل های انتقال ثبات
- ✓ ریز عمل های حسابی
- ✓ ریز عمل های منطقی
- ✓ ریز عمل های شیفت

# ریز عمل های حسابی

• ریز عمل های حسابی پایه عبارت اند:


- ✓ جمع
- ✓ تفریق
- ✓ افزایش یک واحد
- ✓ کاهش یک واحد

## ریز عمل های معمول حسابی

$R3 \leftarrow R1 + R2$	جمع
$R3 \leftarrow R1 - R2$	تفریق
$R2 \leftarrow R2'$	مکمل یک
$R2 \leftarrow R2' + 1$	مکمل دو
$R3 \leftarrow R1 + R2' + 1$	تفریق
$R1 \leftarrow R1 + 1$	افزایش یک واحد
$R1 \leftarrow R1 - 1$	کاهش یک واحد

# جمع کننده دودویی


Binary Adder  
جمع کننده دودویی

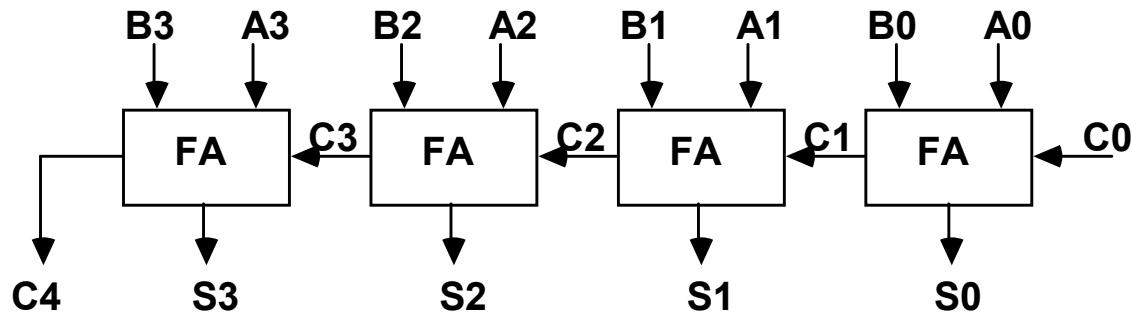

جمع کننده دودویی ۴ بیتی

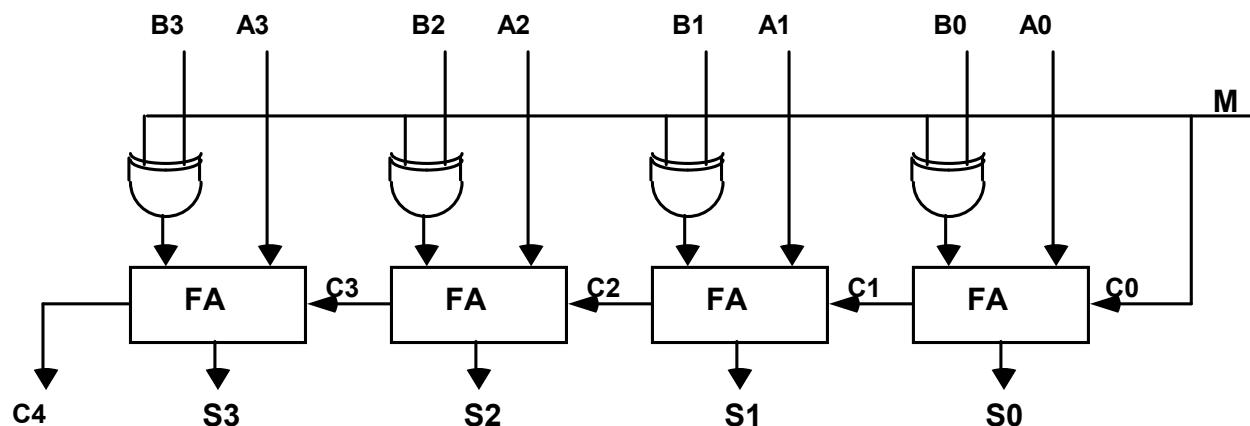
# تفریق کننده دودویی

Binary Adder-Subtractor  
جمع کننده-تفریق کننده دودویی




# افزایشگر دودویی

Binary Incrementor  
افزایشگر دودویی

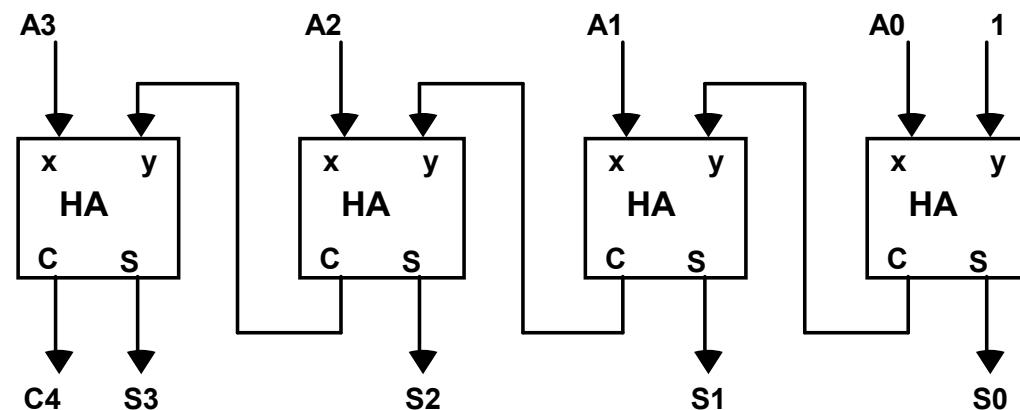

# مدار عملیات حسابی

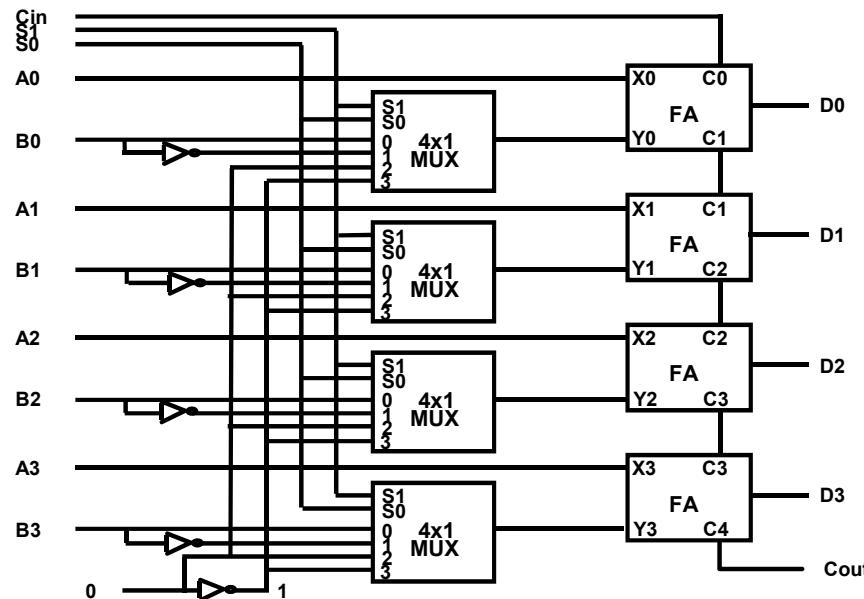

S1	S0	Cin	Y	Output	ریزعمل ها
0	0	0	B	$D = A + B$	جمع Add
0	0	1	B	$D = A + B + 1$	جمع با بیت انتقال Add with carry
0	1	0	B'	$D = A + B'$	تفريق با بیت قرضي Subtract with borrow
0	1	1	B'	$D = A + B' + 1$	تفريق Subtract
1	0	0	0	$D = A$	A انتقال Transfer A
1	0	1	0	$D = A + 1$	A افزایش Increment A
1	1	0	1	$D = A - 1$	A کاهش Decrement A
1	1	1	1	$D = A$	A انتقال Transfer A

# ریز عمل های منطقی

- ریز عمل های منطقی ریز عمل هایی هستند که عملیات دودویی را روی رشته ای از بیت های ثبات انجام می دهند.

✓ عملیات منطقی روی یک بیت داده کار می کنند به همین دلیل به آنها bit-wise می گویند. مثلا در یک ثبات هشت بیتی وقتی عمل not انجام می شود روی هر بیت به طور مستقل انجام می شود.

- ✓ از عملیات منطقی می توان برای دستکاری بیتی (bit manipulations) داده به کار رود.
- به طور کلی ۱۶ عملیات متفاوت منطقی می تواند روی دو متغیر دودویی انجام شود.

جدول ۴-۵ جدولهای ارزش برای ۱۶ تابع دو متغیره

$x$	$y$	$F_0$	$F_1$	$F_2$	$F_3$	$F_4$	$F_5$	$F_6$	$F_7$	$F_8$	$F_9$	$F_{10}$	$F_{11}$	$F_{12}$	$F_{13}$	$F_{14}$	$F_{15}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	

# ریز عمل های منطقی

جدول ۴-۵ جدولهای ارزش برای 16 تابع دو متغیره

$x$	$y$	$F_0$	$F_1$	$F_2$	$F_3$	$F_4$	$F_5$	$F_6$	$F_7$	$F_8$	$F_9$	$F_{10}$	$F_{11}$	$F_{12}$	$F_{13}$	$F_{14}$	$F_{15}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	

- بیشتر سیستمها فقط چهار عمل زیر را پیاده سازی می کنند.

AND ( $\wedge$ ), OR ( $\vee$ ), XOR ( $\oplus$ ), Complement/NOT

- عملیات دیگر می توانند با استفاده از این چهار ریز عمل ساخته شوند.

# لیست ریز عمل های منطقی


لیست ریز عمل های منطقی  
۱۶ عمل منطقی مختلف روی ۲ متغیر

با  $n$  متغیر می توان  $2^n$  عمل منطقی تعریف کرد.

<i>x</i>	0 0 1 1	<i>Boolean Function</i>	<i>Micro-Operations</i>	<i>Name</i>
<i>y</i>	0 1 0 1			
0 0 0 0	F0 = 0	$F \leftarrow 0$		Clear
0 0 0 1	F1 = xy	$F \leftarrow A \wedge B$		AND
0 0 1 0	F2 = xy'	$F \leftarrow A \wedge B'$		
0 0 1 1	F3 = x	$F \leftarrow A$		Transfer A
0 1 0 0	F4 = x'y	$F \leftarrow A' \wedge B$		
0 1 0 1	F5 = y	$F \leftarrow B$		Transfer B
0 1 1 0	F6 = x $\oplus$ y	$F \leftarrow A \oplus B$		Exclusive-OR
0 1 1 1	F7 = x + y	$F \leftarrow A \vee B$		OR
1 0 0 0	F8 = (x + y)'	$F \leftarrow (A \vee B)'$		NOR
1 0 0 1	F9 = (x $\oplus$ y)'	$F \leftarrow (A \oplus B)'$		Exclusive-NOR
1 0 1 0	F10 = y'	$F \leftarrow B'$		Complement B
1 0 1 1	F11 = x + y'	$F \leftarrow A \vee B$		
1 1 0 0	F12 = x'	$F \leftarrow A'$		Complement A
1 1 0 1	F13 = x' + y	$F \leftarrow A' \vee B$		
1 1 1 0	F14 = (xy)'	$F \leftarrow (A \wedge B)'$		NAND
1 1 1 1	F15 = 1	$F \leftarrow \text{all } 1's$		Set to all 1's

جدول ارزش برای  
دو متغیر دودویی

# پیاده سازی سخت افزاری عملیات منطقی

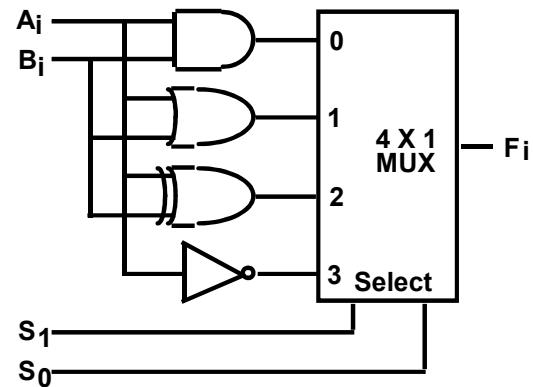

جدول توابع

$S_1$ $S_0$	Output	$\mu$ -operation
0 0	$F = A \wedge B$	AND
0 1	$F = A \vee B$	OR
1 0	$F = A \oplus B$	XOR
1 1	$F = A'$	Complement

# کاربردهای ریز عمل‌های منطقی

- ریز عمل‌های منطقی می‌توانند برای دستکاری بیتی مورد استفاده قرار گیرند.  
یعنی برای تغییر بیت‌های **یک قسمت دلخواه از یک ثبات**.
- فرض کنید داده‌ها در ثبات A هستند. ثبات B می‌تواند برای تغییر محتویات A به کار رود.

• Selective-set	$A \leftarrow A + B$	یک کردن انتخابی
• Selective-complement	$A \leftarrow A \oplus B$	مکمل کردن انتخابی
• Selective-clear	$A \leftarrow A \bullet B'$	پاک کردن انتخابی
• Mask (Delete)	$A \leftarrow A \bullet B$	ماسک (حذف)
• Clear	$A \leftarrow A \oplus B$	پاک کردن
• Insert	$A \leftarrow (A \bullet B) + C$	درج کردن
• Compare	$A \leftarrow A \oplus B$	مقایسه
• ...		

# یک کردن انتخابی


- در یک کردن انتخابی  $B$  برای تعیین بیت هایی از  $A$  که قرار است یک شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

$1\ 1\ 0\ 0$	$A_t$
$1\ 0\ 1\ 0$	$B$
$1\ 1\ 1\ 0$	$A_{t+1} (A \leftarrow A + B)$

- به ازای بیت هایی که در  $B$  مقدار یک دارند، بیت های معادل آنها در  $A$  یک می شود. بقیه بیت های  $A$  بدون تغییر می مانند.
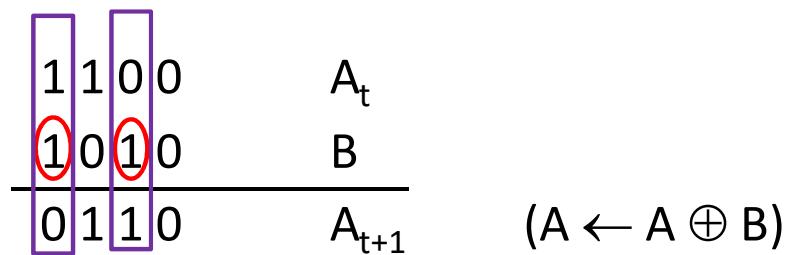
# مکمل کردن انتخابی

- در مکمل کردن انتخابی  $B$  برای تعیین بیت هایی از  $A$  که قرار است یک شوند مورد استفاده قرار می گیرد.



- به ازای بیت هایی که در  $B$  مقدار یک دارند، بیت های معادل آنها در  $A$  مکمل(NOT) می شود. بقیه بیت های  $A$  بدون تغییر می مانند.

# پاک کردن انتخابی

- در مکمل کردن انتخابی  $B$  برای تعیین بیت هایی از  $A$  که قرار است پاک(صفر) شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

1	1	0	0	$A_t$
1	0	1	0	$B$
0	1	0	0	$A_{t+1} \ (A \leftarrow A \cdot B')$

- به ازای بیت هایی که در  $B$  مقدار یک دارند، بیت های معادل آنها در  $A$  صفر می شود. بقیه بیت های  $A$  بدون تغییر می مانند.

# عملیات ماسک کردن

- در عمل ماسک کردن B برای تعیین بیت هایی از A که قرار است پاک(صفر) شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_t \\ B \\ \hline A_{t+1} \quad (A \leftarrow A \cdot B) \end{array}$$

The diagram shows a bit manipulation operation. It starts with two 4-bit binary numbers, A<sub>t</sub> and B. A<sub>t</sub> has bits 1, 1, 0, 0 from left to right. B has bits 1, 0, 1, 0 from left to right. Red circles highlight the second and third bits of B (0 and 1). These bits are used as a mask to determine which bits in A<sub>t</sub> will be set to zero in the result A<sub>t+1</sub>. The result A<sub>t+1</sub> is 1, 0, 0, 0, where the second and third bits from the left are zeroed out according to the mask from B.

- به ازای بیت هایی که در B مقدار صفر دارند، بیت های معادل آنها در A صفر می شود. بقیه بیت های A بدون تغییر می مانند.

# عملیات پاک کردن ( مقایسه )

- در عمل پاک کردن اگر بیت های  $A$  و  $B$  مشابه بود، بیت معادل در  $A$  صفر می شود، در غیر این صورت بدون تغییر می ماند.

<table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="4"><hr/></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	1	1	0	0	1	0	1	0	<hr/>				0	1	1	0	$A_t$
1	1	0	0														
1	0	1	0														
<hr/>																	
0	1	1	0														
$B$																	
	$A_{t+1}$																

$(A \leftarrow A \oplus B)$

# عملیات درج

- عملیات درج برای وارد کردن رشته بیت مورد نظر به درون ثبات مورد استفاده قرار می گیرد.

## روش انجام عمل درج:

- ابتدا یک عمل ماسک برای پاک کردن بیت های مورد نظر انجام می شود.
- سپس یک عمل OR برای قرار دادن بیت های جدید مورد استفاده قرار می گیرد.
- مثال: فرض کنید می خواهیم 1010 را به قسمت کم ارزش ثبات A وارد کنیم.


1101 1000 1011 0001	A (Original)
1101 1000 1011 1010	A (Desired)

1101 1000 1011 0001	A (Original)
1111 1111 1111 0000	Mask
1101 1000 1011 0000	A (Intermediate)
0000 0000 0000 1010	Added bits
1101 1000 1011 1010	A (Desired)


# ریز عمل شیفت

- در سیستم های دیجیتال سه نوع شیفت مختلف وجود دارد:
  - ✓ شیفت منطقی (logical shift)
  - ✓ شیفت چرخشی (circular shift)
  - ✓ شیفت حسابی (arithmetic shift)
- تفاوت این شیفت ها در بیت ورودی سریال است.

• عملیات شیفت به راست:

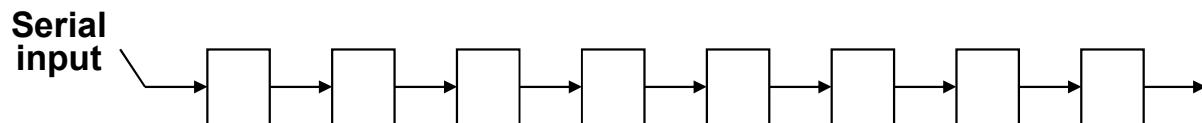


• عملیات شیفت به چپ:

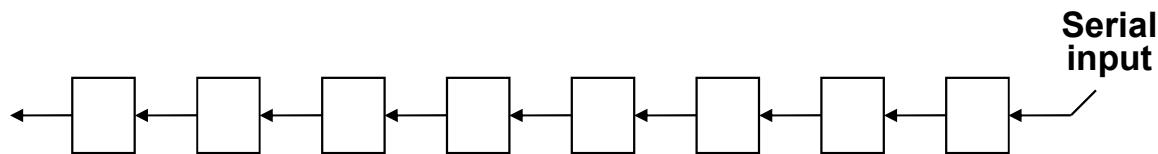

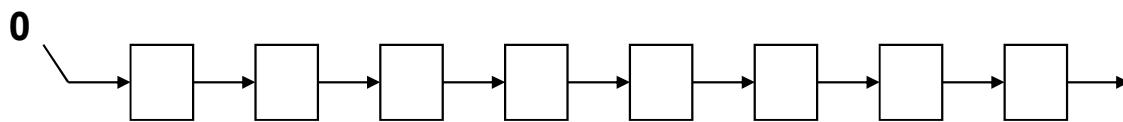
# شیفت منطقی

- در شیفت منطقی بیت ورودی صفر است.
- شیفت منطقی به راست:



- شیفت منطقی به چپ:

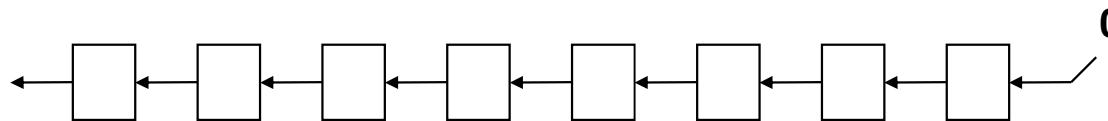

- در زبان انتقال ثبات از علائم زیر استفاده می شود:


- *shl*              شیفت منطقی به چپ
  - *shr*              شیفت منطقی به راست
- مثال:

- $R2 \leftarrow shr R2$
- $R3 \leftarrow shl R3$


## شیفت چرخشی

- در شیفت چرخشی بیت ورودی سریال، بیت خروجی از سمت دیگر ثبات است.

- شیفت چرخشی به راست:

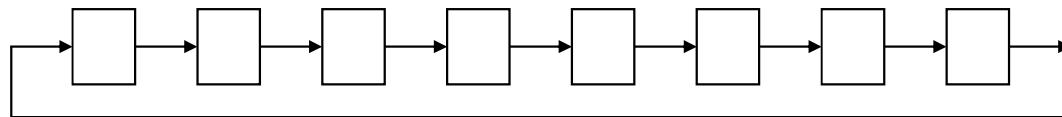

- شیفت چرخشی به چپ:

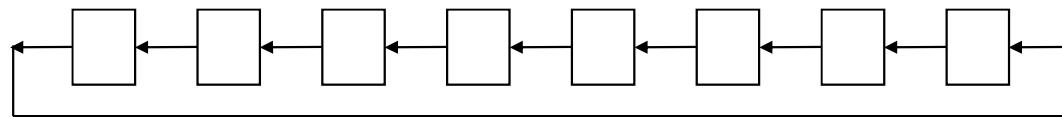

- در زبان انتقال ثبات از علائم زیر استفاده می شود:

- cil*

شیفت چرخشی به چپ

- cir*


شیفت چرخشی به راست

- مثال:


- $R2 \leftarrow cir R2$
- $R3 \leftarrow cil R3$
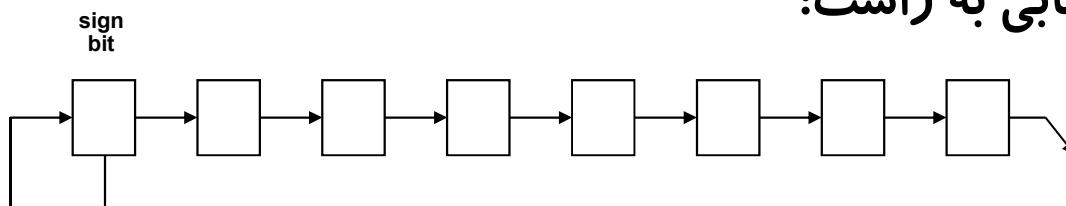
# شیفت حسابی

- شیفت حسابی برای اعداد علامت دار معنی دارد.
- شیفت حسابی به چپ عدد درون ثبات را در ۲ ضرب می کند.
- شیفت حسابی به راست عدد درون ثبات را بر ۲ تقسیم می کند.
- مهمترین ویژگی شیفت حسابی آن است که به هنگام شیفت (ضرب و تقسیم) علامت ثبات را حفظ می کند.
- شیفت حسابی به راست:




- شیفت حسابی به چپ:

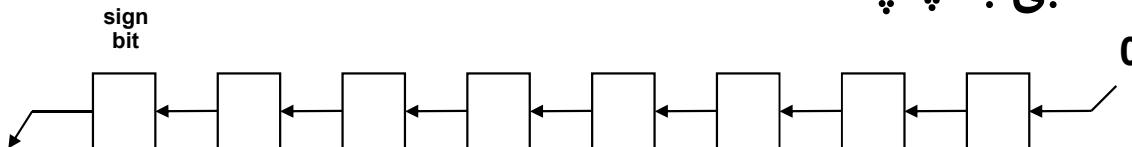
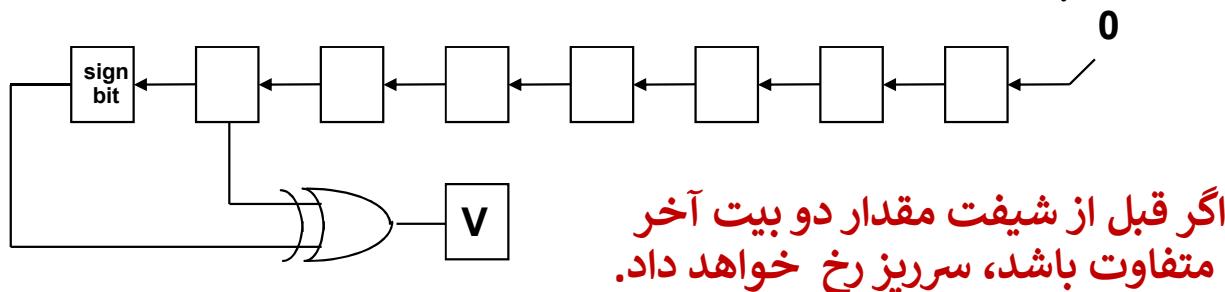
# شیفت حسابی

- در شیفت به چپ باید مساله سرریز (overflow) چک شود.




- در زبان انتقال ثبات از علائم زیر استفاده می شود:

- *ashl*      شیفت حسابی به چپ
- *ashr*      شیفت حسابی به راست

– مثال:


- $R2 \leftarrow \text{ashr } R2$
- $R3 \leftarrow \text{ashl } R3$

# پیاده سازی سخت افزاری شیفت ها

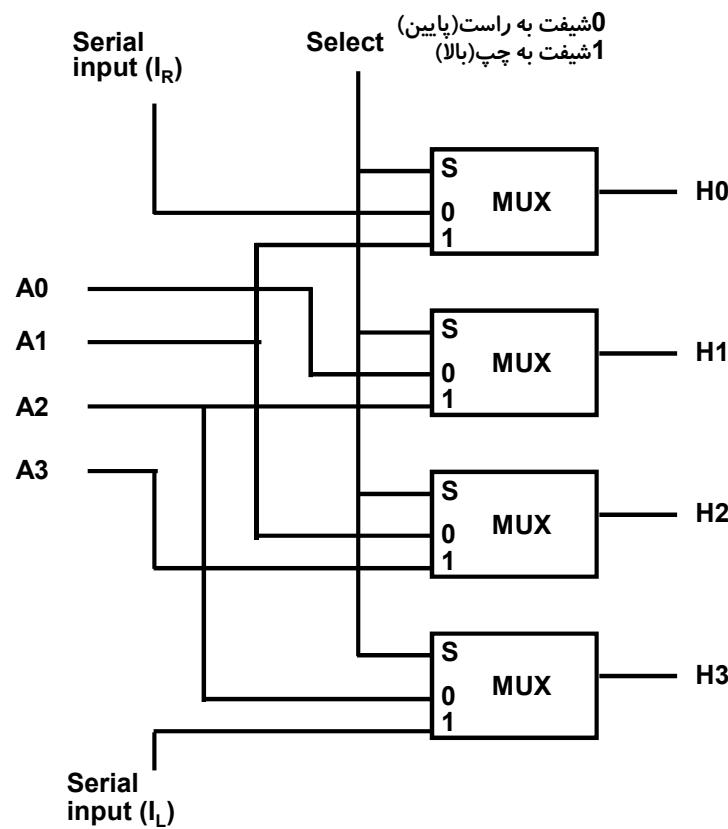

Function table				
Select	Output			
$S$	$H_0$	$H_1$	$H_2$	$H_3$
0	$I_R$	$A_0$	$A_1$	$A_2$
1	$A_1$	$A_2$	$A_3$	$I_L$

## واحد عمليات شيفت، منطقى، حسابي

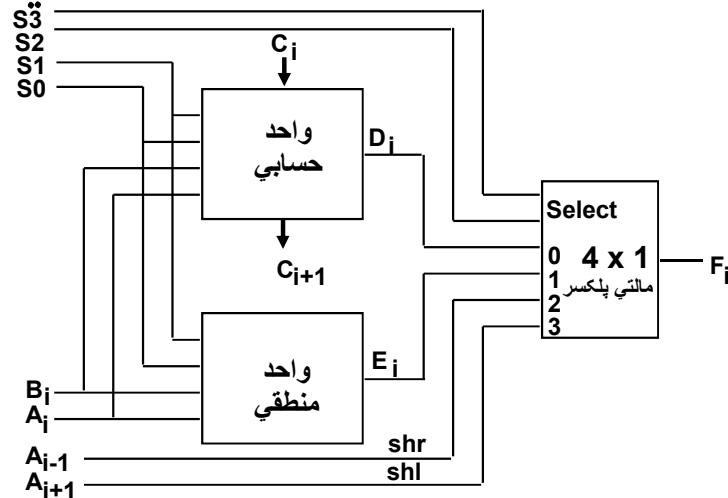

S3	S2	S1	S0	Cin	عمليات	توضيح
0	0	0	0	0	$F = A$	Transfer A
0	0	0	0	1	$F = A + 1$	Increment A
0	0	0	1	0	$F = A + B$	Addition
0	0	0	1	1	$F = A + B + 1$	Add with carry
0	0	1	0	0	$F = A + B'$	Subtract with borrow
0	0	1	0	1	$F = A + B' + 1$	Subtraction
0	0	1	1	0	$F = A - 1$	Decrement A
0	0	1	1	1	$F = A$	TransferA
0	1	0	0	X	$F = A \wedge B$	AND
0	1	0	1	X	$F = A \vee B$	OR
0	1	1	0	X	$F = A \oplus B$	XOR
0	1	1	1	X	$F = A'$	Complement A
1	0	X	X	X	$F = \text{shr } A$	Shift right A into F
1	1	X	X	X	$F = \text{shl } A$	Shift left A into F

8 ريز عمل حسابي

4 ريز عمل منطقى

2 ريز عمل شيفت

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این درس می‌توانید به وب سایت  
آموزشی در لینک زیر مراجعه نمایید

<http://shafieian-education.ir>